


1. Réalise le circuit suivant :

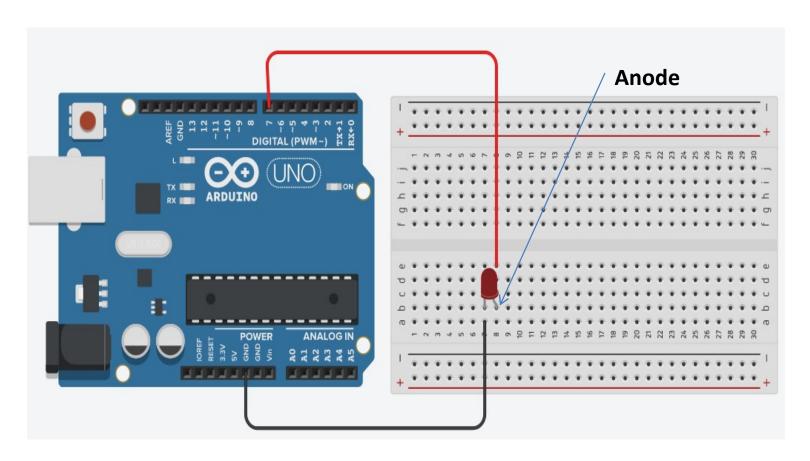


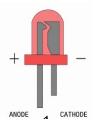

Question 1: (1 point)

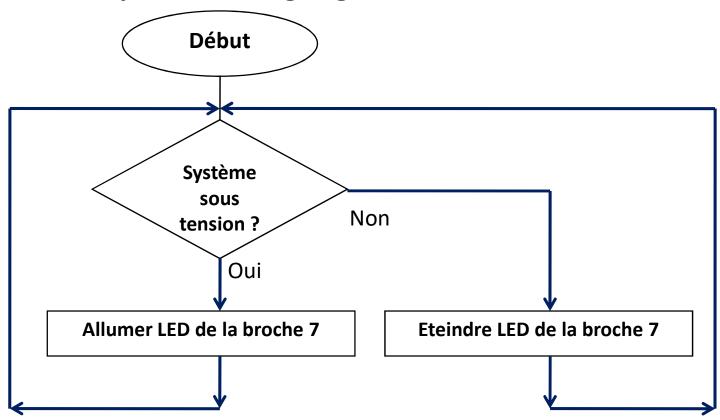


Question 2: (1 point)

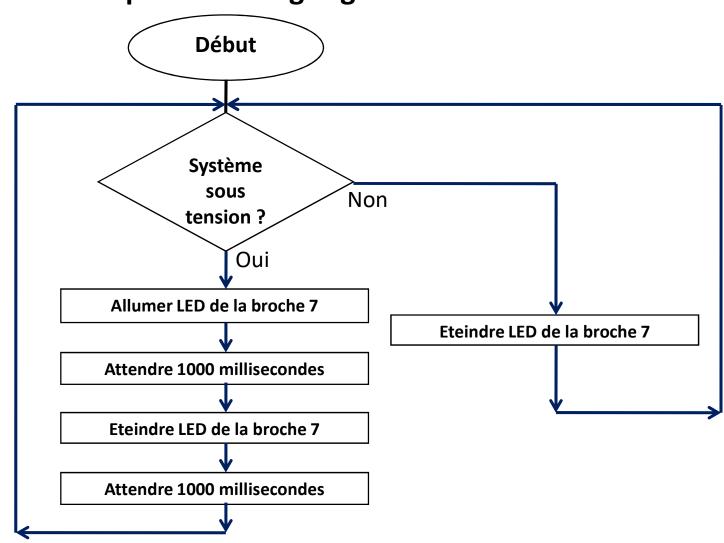


Question 3: (1 point)


Réaliser le circuit suivant :

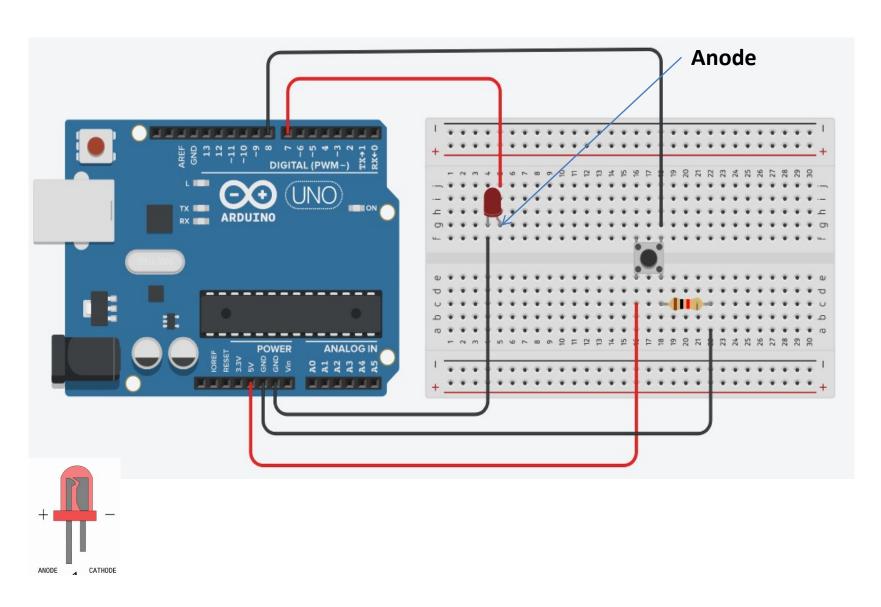

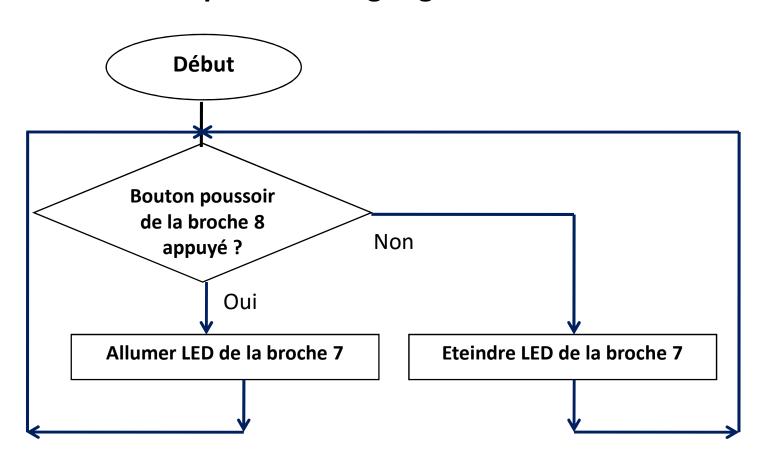Question 4: (1 point)

En utilisant le logiciel mBlock, programme la carte Arduino de sorte à répondre à l'algorigramme suivant :



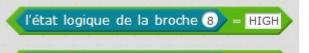


l'état logique de la broche 8 = LOW


: Bouton poussoir appuyé

: Bouton poussoir pas appuyé

Question 5 : (1 point)

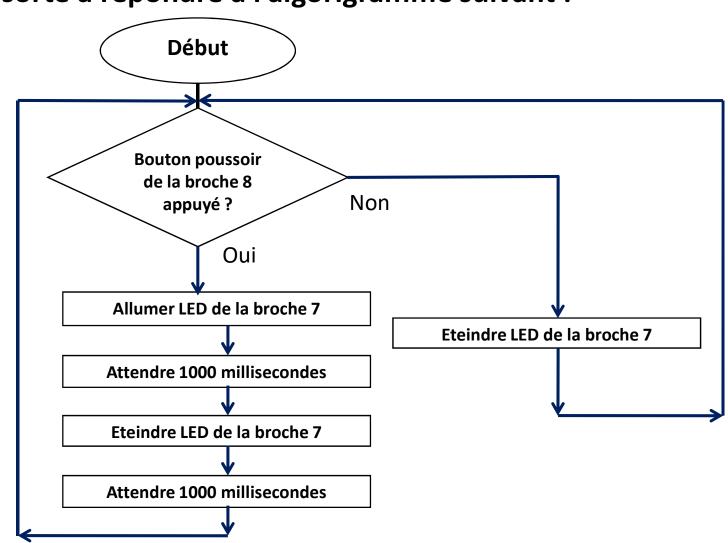

Question 6: (5 points)

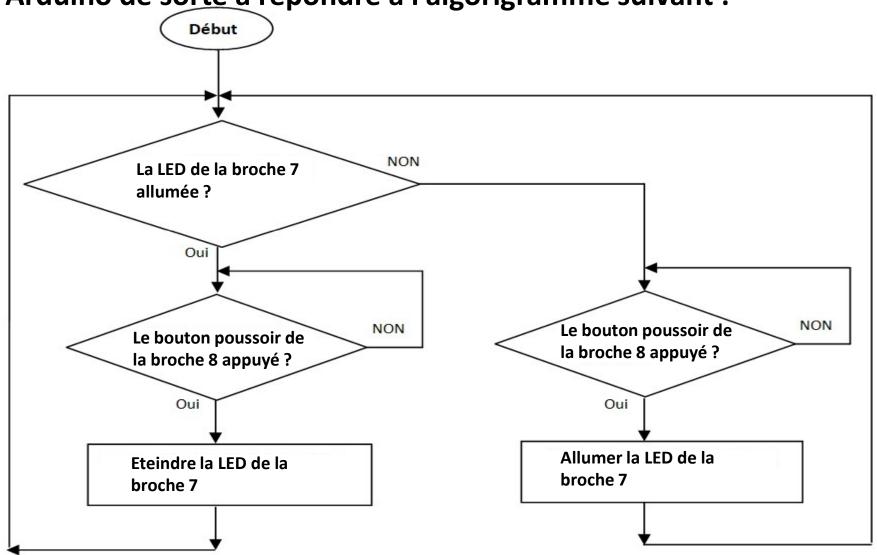

Si vous avez des difficultés demandez les coups de pouces au professeur

- ATTENTION : le prix des coups de pouces
- Coup de pouce 1 : -1 points
- Coup de pouce 2 : -2 points
- Coup de pouce 3: -3 points
- Coup de pouce 4: -4 points