

Réaliser le schéma électrique suivant :

Matériel nécessaire :

- Plaque d'essai
- Fils électriques
- Carte Arduino
- Câble USB type A/B
- LED
- Résistance

