

## Réaliser le schéma électrique suivant :

Matériels nécessaires :

- Plaque d'essai
- Fils électriques
- Carte Arduino
- Câble USB type A/B
- Buzzer

