

Réaliser le schéma électrique suivant:

Matériels nécessaires :

- Carte Arduino
- Plaque d'essai
- Fils électriques
- Câble USB type A/B
- LED
- Résistance
- Module Bluetooth HC-05

